

HW5 Report

Q1.


Verilog Code:

```

23 module Q1(F, A, B, Sel);
24     input [31:0] A, B;
25     input Sel;
26     output [31:0] F;
27     reg [31:0] F;
28
29     always @(A, B, Sel) begin
30         case (Sel)
31             1'b0: F = A;
32             1'b1: F = B;
33             default: F = 0;
34         endcase
35     end
36 endmodule

```

Simulation Result:

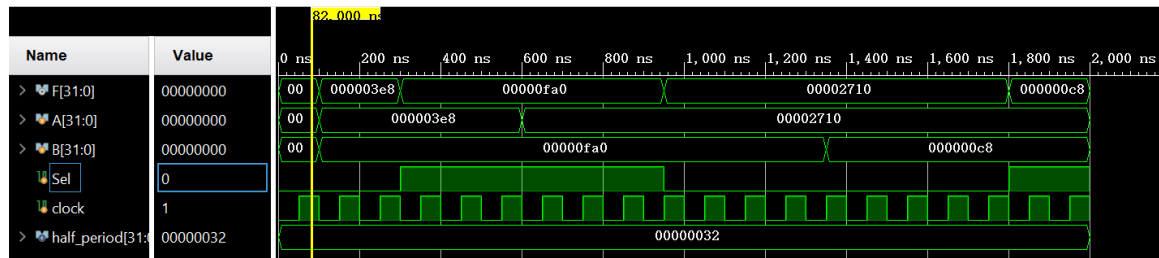

Q2.

Verilog Code:

```

1 module D_ff(Data_out, Data_in, clock, reset);
2     input Data_in, clock, reset;
3     output Data_out;
4     reg Data_out;
5
6     always @(posedge reset or posedge clock)
7     begin
8         if (reset == 1) Data_out <= 0;
9         else Data_out <= Data_in;
10    end
11 endmodule


```

```

13 module Q2(D_out, D_in, clk, rst);
14     input [3:0] D_in;
15     input clk, rst;
16     output [3:0] D_out;
17     // reg [3:0] D_out;
18
19     D_ff D0 (D_out[0], D_in[0], clk, rst);
20     D_ff D1 (D_out[1], D_in[1], clk, rst);
21     D_ff D2 (D_out[2], D_in[2], clk, rst);
22     D_ff D3 (D_out[3], D_in[3], clk, rst);
23
24 endmodule

```

Simulation Result:

 

Q3.


Verilog Code:

```

1 module Q3(x, clk);
2     input clk;
3     output [3:0] x;
4     reg [3:0] x;
5     wire f;
6
7     xor(f, x[0], x[3]);
8
9     initial x = 4'b0001;
10
11     always @(posedge clk)
12     begin
13         x[3] <= f;
14         x[2] <= x[3];
15         x[1] <= x[2];
16         x[0] <= x[1];
17     end
18 endmodule

```

Simulation Result:

 

Q4.

Verilog Code:

```

23 module MUX (Out, I0, I1, Sel);
24     input I0, I1, Sel;
25     output Out;
26     reg Out;
27
28     always @(I0, I1, Sel)
29     begin
30         case (Sel)
31             1'b0: Out = I0;
32             1'b1: Out = I1;
33             default: Out = 0;
34         endcase
35     end
36 endmodule
37
38 module DFF(Out, In, clk);
39     input In, clk;
40     output Out;
41     reg Out;
42
43     always @(posedge clk) Out <= In;
44
45 endmodule
46
47 module Q4(Q, CE, clear, set, clk);
48     input CE, clear, set, clk;
49     output [3:0] Q;
50     wire w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12, w13, w14, w15;
51
52     assign w3 = Q[3]&(Q[0] | Q[1] | Q[2]) | (~Q[3])&(~Q[2])&(~Q[1])&(~Q[0]);
53     assign w2 = Q[2]&(Q[0] | Q[1]) | (~Q[2])&(~Q[1])&(~Q[0]);
54     assign w1 = Q[1]&Q[0] | (~Q[1])&(~Q[0]);
55     assign w0 = ~Q[0];
56
57     MUX M3(w7, Q[3], w3, CE);
58     MUX M2(w6, Q[2], w2, CE);


```

```

59 |         MUX M1(w5, Q[1], w1, CE);
60 |         MUX M0(w4, Q[0], w0, CE);
61 |
62 |         MUX M7(w11, w7, 1, set);
63 |         MUX M6(w10, w6, 1, set);
64 |         MUX M5(w9, w5, 1, set);
65 |         MUX M4(w8, w4, 1, set);
66 |
67 |         MUX M11(w15, w11, 0, clear);
68 |         MUX M10(w14, w10, 0, clear);
69 |         MUX M9(w13, w9, 0, clear);
70 |         MUX M8(w12, w8, 0, clear);
71 |
72 |         DFF D3(Q[3], w15, clk);
73 |         DFF D2(Q[2], w14, clk);
74 |         DFF D1(Q[1], w13, clk);
75 |         DFF D0(Q[0], w12, clk);
76 |
77 |     endmodule

```

Simulation Result:

 

Q5.

Verilog Code:

```

1 | module Q5(Q, upper, CE, load, clk, rst);
2 |     input CE, load, clk, rst; //load = 4'b0011;
3 |     output upper;
4 |     output [3:0] Q;
5 |     reg upper;
6 |
7 |     wire w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12, w13, w14,
8 |         w15, w16, w17, w18, w19;
9 |
10 |     assign w3 = Q[3]&^(Q[2]&Q[1]&Q[0]) | (~Q[3])&(Q[2]&Q[1]&Q[0]);
11 |     assign w2 = Q[2]&^(Q[1]&Q[0]) | (~Q[2])&(Q[1]&Q[0]);
12 |     assign w1 = Q[1]&^(~Q[0]) | (~Q[1])&Q[0];
13 |     assign w0 = ~Q[0];

```

```
15 MUX M3(w7, Q[3], w3, CE);
16 MUX M2(w6, Q[2], w2, CE);
17 MUX M1(w5, Q[1], w1, CE);
18 MUX M0(w4, Q[0], w0, CE);
19
20 MUX M7(w11, w7, 0, load);
21 MUX M6(w10, w6, 1, load);
22 MUX M5(w9, w5, 1, load);
23 MUX M4(w8, w4, 0, load);
24
25 MUX M11(w15, w11, 0, rst);
26 MUX M10(w14, w10, 0, rst);
27 MUX M9(w13, w9, 0, rst);
28 MUX M8(w12, w8, 0, rst);
29
30 DFF D3(Q[3], w15, clk);
31 DFF D2(Q[2], w14, clk);
32 DFF D1(Q[1], w13, clk);
33 DFF D0(Q[0], w12, clk);
34
35 always @(Q)
36 begin
37     if (Q[3] == 1) upper = 1;
38     else upper = 0;
39 end
40
41 endmodule
```

Simulation Result:

